

Name: _____

Datum: _____

Klasse: 8 A

Fach: Physik

Datum: 19.03.2020

Verschönere deine Mappe!

- Diese Kriterien helfen dir eine schöne Mappe anzufertigen:

- **Deckblatt,**
- **Inhaltsverzeichnis,**
- **Seitenangabe,**
- **Überschrift,**
- **Datum.**

Arbeitsauftrag

Erinnert euch an das Experiment in der vorherigen Stunde. Stellt zunächst Vermutungen zu den folgenden Fragen auf und überprüft anschließend die Vermutungen:

- 1. Warum leuchtet die Lampe, wenn der Stromkreis geschlossen ist?**
- 2. Warum leuchtet die Lampe bei höherer Spannung U heller?**
- 3. Zeichnet eine passende Schaltskizze zum Experiment!**

Info: Ihr dürft auch das Internet benutzen!

Viel Erfolg und bleibt gesund

S. Kılıç